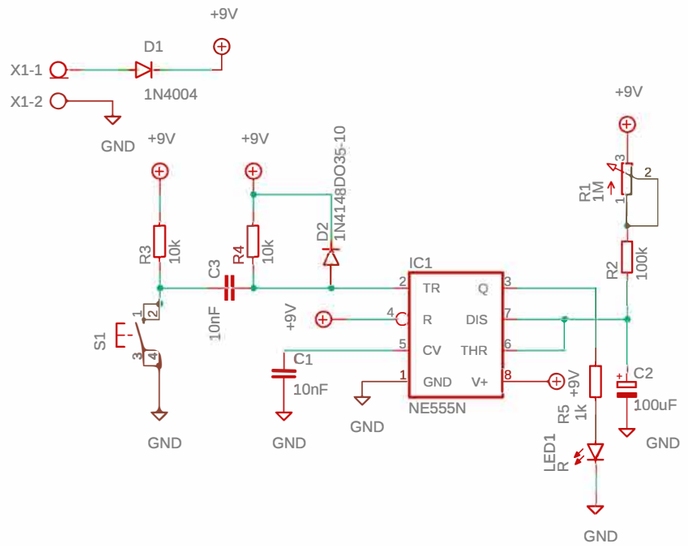
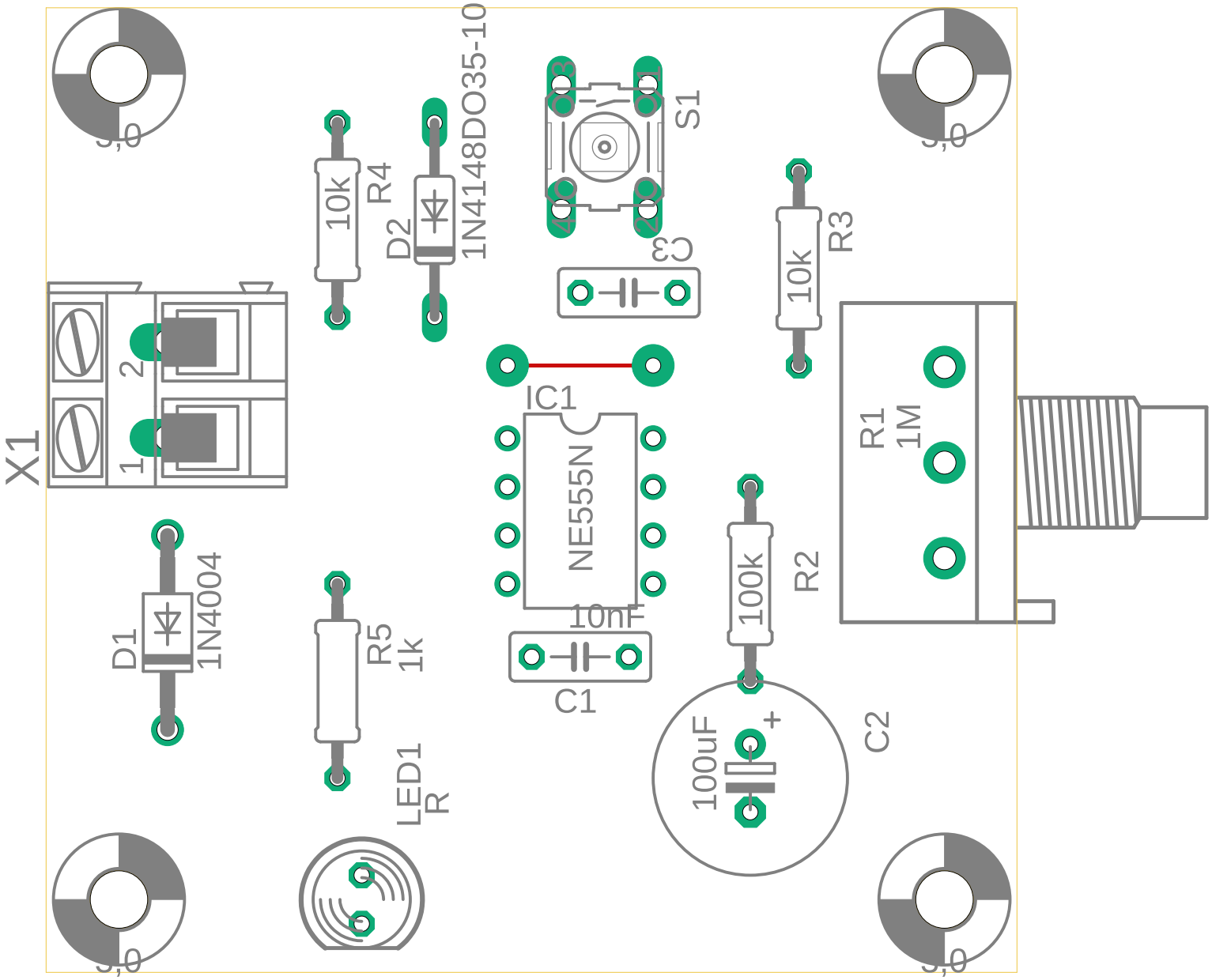


	TIMER 555
	tempo
	2/10/2026 3:14 PM
	Sheet: 1/1

WASSIM TOUKEBRI
FACE3


X1
2
1
D1
1N4004
10k
R4
D2
1N4148DO35-10
R5
1k
LED1
R
IC1
NE555N
10nF
C1
S1
C3
10k
R3
100k
R2
R1
1M
100uF
C2
3,0
3,0
3,0
3,0

Qty	Description	Valeur
1	bouton poussoir Omron	à souder sur circuit imprimé
1	bornier	à deux vis
1	résistance 1/4W	1k
2	résistance 1/4W	10k
1	résistance 1/4W	100k
1	Potentiometer	1M
2	condensateur céramique	10nF /25V
1	condensateur chimique	100uF /25V
1	diode	1N4004
1	diode	1N4148DO35-10
1	circuit intégré en boîtier DIP	NE555N
1	LED 5mm	Rouge
1	support de circuit intégré LC	8 broches